

# Lab 5 Prelab


Astrid Yu

May 5, 2020

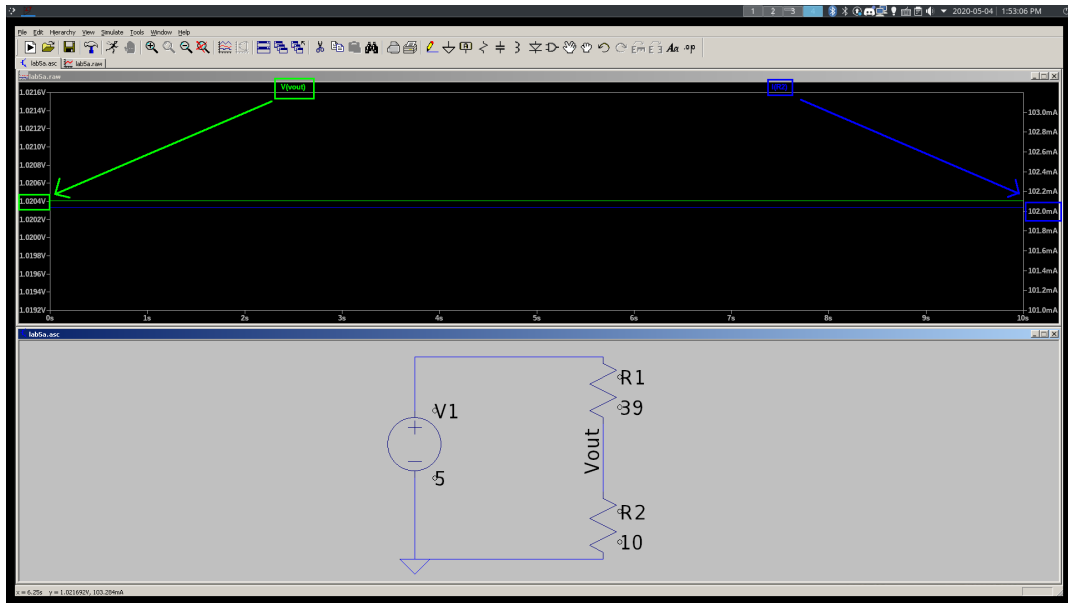1. The selected resistances were  $R1 = 39\Omega$ ,  $R2 = 10\Omega$ .

The SPICE output is  $V_{R2} = 1.0204\text{ V}$ ,  $I_{R2} = 102.0\text{ mA}$ .

The delivered power is  $V_{R2} \cdot I_{R2} = 104.1\text{ mW}$ .



2.

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{R}{R + 2k\Omega} \cdot 5 \text{ V} \\
 V \cdot R + V \cdot 2k\Omega &= R \cdot 5 \text{ V} \\
 V \cdot 2k\Omega &= 5 \text{ V} \cdot R - V \cdot R \\
 V \cdot 2k\Omega &= (5 \text{ V} - V) \cdot R \\
 \frac{V \cdot 2k\Omega}{5 \text{ V} - V} &= R
 \end{aligned} \tag{1}$$

3.

$$V = \frac{5 \text{ V}}{2^{10}} \cdot X \tag{2}$$

4. Let  $T$  be the ambient temperature and  $R$  be the resistance of the thermistor. Their relationship was found to be

$$T = \left(0.1056 \frac{^{\circ}\text{F}}{\Omega}\right) \cdot R - 146.4^{\circ}\text{F} \tag{3}$$

